

实验 3 状态机实验

1 实验目的

1. 熟悉 verilog 编程, 调试
2. 熟悉 FIFO 工作原理
3. 实现功能较复杂的数字电路

2 实验环境

AMD Vivado2022.2

3 原理说明

FIFO 也即 first in first out, 先进先出, 在本实验中主要采取了一种新的, memory 型的变量, 由此我们可以利用地址来进行索引, 进而进行写入和读出操作, 也利用程序内部的 input 和 output 的 enable 和 valid 信号来进行写入和读出的控制, 在接下来的接口定义中有进一步说明

4 接口定义

在本次实验的模块中, 接口都是完全相同的, 因此合成一个来说明, 接口如下

4.1 序列检测器

```
1 input clk,  
2 // 时钟信号  
3 input rstn,  
4 // 异步复位信号, 但是在实际设计中是同步复位, 但不影响结果  
5  
6 input [7:0] data_in,  
7 //8位输入信号(这个输入在实验三中变成16位)  
8 input input_valid,  
9 //外部对输入的控制信号  
10  
11 output reg [15:0] data_out,
```

```
12 //16位输出信号 (这个输出在实验三中变成8位)
13 input output_enable
14 //外部对输出的控制信号
```

另外,在本次实验中还有比较重要的设计文件内部的变量,具体如下

```
1 reg [15:0]mem [31:0]
2 //表示存储,在本次实验的三个子实验中,都是深度位16位的32个数据
3
4 reg write_state
5 //这个信号用于控制写入低8位还是高8位,每次写入之后取反(在实验1,2中)
6 reg read_state
7 //这个信号用于控制读出低8位还是高8位,每次读出之后取反(在实验3中)
8
9 reg write_addr
10 //这个信号用于控制写入的地址,每次写入之后加1
11 reg read_addr
12 //这个信号用于控制读出的地址,每次读出之后加1
13
14 reg input_enable
15 //设计文件内部的写入控制信号,在本实验中用于检测是否写满
16 reg output_valid
17 //设计文件内部的读出控制信号,在本实验中用于检测是否读空
```

5 调试过程以及结果

本次实验整体而言较为顺利,但是在实验一中发现设计文件并不能很好地实现读出的过程,经过调试发现是因为所写的逻辑功能有问题,一开始在 if-else 语句中产生了不正确地,矛盾的语句,因此只能读入不能写出,后来修改了逻辑语句的位置,就可以很好地实现功能,接下来给出三个子实验的波形图和对它们的说明,此外,本次实验也需要注意调节 testbench 中随机数变化的频率.

值得是注意的是,在实验二和实验三种需要保证写完了之后可以从头继续重新读,因此在这里采用了一种增加 write_period 和 read_period,用于记写满和读空次数的变量,通过比较这两个变量就可以实现多重的写入与读出

5.1 FIFO: 写满才能读出

 


图 1: FIFO1: 写入的初始阶段

在这个波形图中,一开始读入的是 81 信号,后来是 09 信号,在 write_addr=1 中写入了 0981 在这个波形图中输出有效,而读出的第一个数据就是第一个写入的数据 0981,可以初步

 


图 2: FIFO1: 读出的初始阶段

判断所设计的 fifo 是满足我们实验要求的

5.2 FIFO: 读写不影响

在这个实验中需要注意的是不能读出空的 fifo, 所以在读出的时候需要保证 read_addr 要小于 write_addr, 波形图如下 可以看到, 一开始写入 24, 之后是 81, 之后再第一个读出有效的

 


图 3: FIFO2

时候读出 8124, 满足实验要求

5.3 FIFO: 写入读出频率比

在这个实验中转化为每次写入 16 位, 之后输出 8 位, 调节 testbench 使得写入和读出的频率为 2:3, 结果如下

 


图 4: FIFO3

一开始写入 8465, 之后读出 65, 在读出 84, 之后进入写入的阶段, 输出一直是 01 保持不变

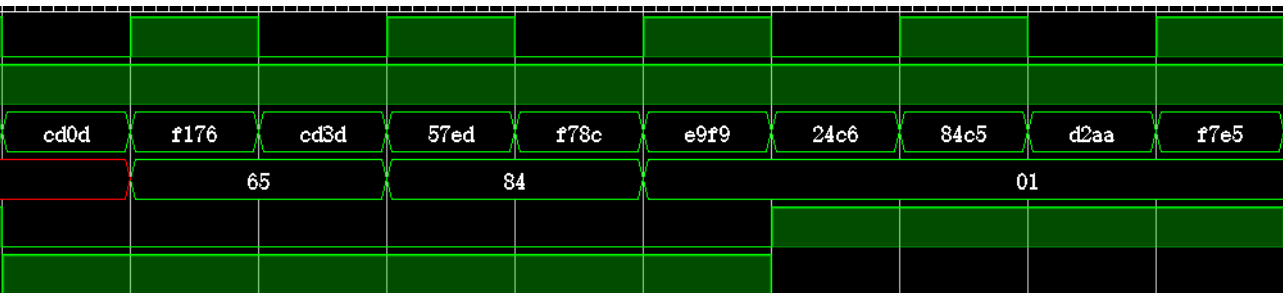


图 5: FIFO3: 分频展示

这个波形图展示了我们的写入和读出的频率为 2:3, 说明我们的设计基本符合条件

6 实验总结

在本次实验中, 学习了 fifo 的原理以及设计方法, 另外值得一提的是, 我们对 memory 的使用也对未来有很大的帮助, 在一定程度上掌握了有关地址索引的只是. 另外, 在本次实验中对 testbench 的调试占较大一部分, 对 testbench 的设计与调试有了更深的理解

7 源代码

7.1 设计文件

7.1.1 FIFO1: 写满才能读出

```
1 module fifo(  
2     input clk,  
3     input rstn,  
4  
5     input [7:0] data_in,  
6     input input_valid,  
7  
8     output reg [15:0] data_out,  
9     input output_enable  
10    //input_valid和output_enable是外部的控制信号  
11 );  
12  
13  
14    reg [15:0] mem [31:0];  
15    //表示每组数据的长度为16,一共有32组数据  
16    reg [6:0] write_addr;  
17    //表示写入时候的地址, 因为一共有32组,  
18    //所以在这里需要用5位来表示数据地址  
19    reg [6:0] read_addr;  
20  
21    reg write;//用于表示当前fifo的状态是写入还是读出  
22    reg read;  
23    reg input_enable;  
24    reg output_valid;  
25  
26    reg write_state;
```

```
27 //因为是8位8位写入，
28 //所以用这样一个数据来表示写入在低8位还是高8位
29
30
31 always @(negedge rstn or posedge clk)begin
32     if(rstn==0)begin
33         write_addr <= 6'b000000;
34         //初始化读入和读出，这个保证了先入先出
35         read_addr <= 6'b000000;
36         input_enable <= 1;
37         //表示一开始是从读入开始的
38         output_valid <= 0;
39         //表示一开始不读出，只写入
40         write_state <= 0;
41     end
42     else begin
43         if(write == 1)begin//读到是写入状态
44             if(write_state == 0)begin
45                 write_state <= ~write_state;
46                 mem[write_addr][7:0] <= data_in[7:0];
47             end
48             else begin
49                 write_state <= ~write_state;
50                 mem[write_addr][15:8] <= data_in[7:0];
51                 if(write_addr < 31)begin
52                     //如果是前32个广度，继续读入
53                     write_addr <= write_addr+1;
54                 end
55                 else begin
56                     //发现地址超过31，说明写满了，转化为读出
57                     input_enable <= 0;
58                     output_valid <= 1;
59                     write_addr <= 0;
60                 end
61             end
62         end
63     else if(read == 1)begin
```

```
64         data_out[15:0] <= mem[read_addr][15:0];
65         if(read_addr < 31)begin
66             read_addr <= read_addr+1;
67         end
68         else begin
69             read_addr <= 0;
70             input_enable <= 1;
71             output_valid <= 0;
72         end
73     end
74     else begin
75     end
76 end
77 end
78
79     always @(*) begin
80         write = input_valid && input_enable;
81     end
82
83     always @(*) begin
84         read = output_valid && output_enable;
85     end
86
87 endmodule
```

7.1.2 FIFO2: 读写不影响

```
1 module fifo2(
2     input clk,
3     input rstn,
4
5     input [7:0] data_in,
6     input input_valid,
7
8     output reg [15:0] data_out,
9     input output_enable
10    //input_valid和output_enable是外部的控制信号
```

```
11     );
12
13
14     reg [15:0] mem [31:0];
15     //表示每组数据的长度为16,一共有32组数据
16     reg [6:0] write_addr;
17     //表示写入时候的地址, 因为一共有32组,
18     //所以在这里需要用5位来表示数据地址
19     reg [6:0] read_addr;
20
21     reg write;//用于表示当前fifo的状态是写入还是读出
22     reg read;
23     reg input_enable;
24     reg output_valid;
25
26     reg write_state;
27     //因为是8位8位写入,
28     //所以用这样一个数据来表示写入在低8位还是高8位
29     reg [3:0]write_period;
30     reg [3:0]read_period;
31
32
33     always @(negedge rstn or posedge clk)begin
34         if(rstn==0)begin
35             write_addr <= 6'b000000;
36             //初始化读入和读出,这个保证了先入先出
37             read_addr <= 6'b000000;
38             input_enable <= 1;
39             //表示一开始都可以读入, 读出
40             output_valid <= 1;
41             write_state <= 0;
42             write_period <= 0;
43             read_period <=0;
44         end
45         else begin
46             if(write == 1)begin//读到是写入状态
47                 if(write_state == 0)begin
```



```
48         write_state <= ~write_state;
49         mem[write_addr][7:0] <= data_in[7:0];
50     end
51     else begin
52         write_state <= ~write_state;
53         mem[write_addr][15:8] <= data_in[7:0];
54         if(write_addr < 31)begin//如果是前32个广度，继续读入
55             write_addr <= write_addr+1;
56         end
57         else begin
58             write_addr <= 0;    //后面的写满，从头再写
59             write_period = write_period +1;//表示写完了一圈
60         end
61     end
62 end
63 if(read == 1)begin
64     //write和read并不是if-else的两端，
65     //在这种语法下二者应该可以同时进行
66     if((read_addr < write_addr) || (read_period < write_period)) be
67         //用于判断接下来要读出的地址是不是没有写入数据
68         data_out[15:0] = mem[read_addr][15:0];
69         if(read_addr < 31) begin //检测是不是读空
70             read_addr <= read_addr+1;
71         end
72         else begin
73             read_addr <= 0;//表示读完了一个周期
74             read_period = read_period+1;//读的周期加1
75         end
76     end
77     else begin//如果要读出的是空的，就不读出
78     end
79 end
80 end
81 end
82
83
84 always @(*) begin
```

```
85     write = input_valid && input_enable;
86     end
87
88     always @(*) begin
89         read = output_valid && output_enable;
90     end
91
92 endmodule
```

7.1.3 FIFO3: 写入读出频率比

```
1 module fifo3(
2     input clk,
3     input rstn,
4
5     input [15:0] data_in,
6     input input_valid,
7
8     output reg [7:0] data_out,
9     input output_enable
10    //input_valid和output_enable是外部的控制信号
11 );
12
13
14    reg [15:0] mem [31:0];
15    //表示每组数据的长度为16,一共有32组数据
16    reg [5:0] write_addr;
17    //表示写入时候的地址,因为一共有32组,
18    //所以在这里需要用5位来表示数据地址
19    reg [5:0] read_addr;
20
21    reg write;//用于表示当前fifo的状态是写入还是读出
22    reg read;
23    reg input_enable;
24    reg output_valid;
25    reg [3:0] write_period;
26    reg [3:0] read_period;
```

```
27
28     reg read_state; //因为是8位8位写入，
29     //所以用这样一个数据来表示写入在低8位还是高8位
30
31
32     always @(negedge rstn or posedge clk) begin
33         if(rstn==0) begin
34             write_addr <= 5'b000000;
35             //初始化读入和读出，这个保证了先入先出
36             read_addr <= 5'b000000;
37             input_enable <= 1;
38             //表示一开始都可以读入，读出
39             output_valid <= 1;
40             read_state <= 0;
41             read_period <= 0;
42             write_period <= 0;
43         end
44         else begin
45             if(write == 1) begin //读到是写入状态
46                 mem[write_addr][15:0] <= data_in[15:0];
47                 //每次写入16位数据
48                 if(write_addr < 31) begin
49                     //如果是前32个广度，继续读入
50                     write_addr <= write_addr+1;
51                 end
52                 else begin
53                     write_addr <= 0;
54                     write_period = write_period + 1;
55                     //如果已经写满了，就不能继续写了
56                 end
57             end
58         end
59         if(read == 1) begin
60             //write和read并不是if-else的两端，
61             //在这种语法下二者应该可以同时进行的
62             if(read_addr < write_addr || read_period < write_period) begin
63                 //用于判断接下来要读出的地址是不是没有写入数据
```

```
64         if(read_state == 0) begin
65             read_state <= ~read_state;
66             data_out[7:0] <= mem[read_addr][7:0];
67         end
68         else begin
69             read_state <= ~read_state;
70             data_out[7:0] <= mem[read_addr][15:8];
71             if(read_addr < 31)begin
72                 read_addr <= read_addr+1;
73             end
74             else begin
75                 read_addr <= 0;
76                 read_period = read_period+1;
77             end
78         end
79     end
80     else begin//如果要读出的是空的，就不读出
81     end
82 end
83 end
84
85 always @(*) begin
86     write = input_valid && input_enable;
87 end
88
89 always @(*) begin
90     read = output_valid && output_enable;
91 end
92
93 endmodule
```

7.2 激励文件

7.2.1 FIFO1: 写满才能读出

```
1 module test_sim_fifo(
2
3     );
```

```
4
5     reg clk,rstn;
6     reg [7:0] data;
7     wire [15:0] out;
8     reg input_valid, output_enable;
9
10    fifo test_sim_fifo(
11        .clk(clk),
12        .rstn(rstn),
13        .input_valid(input_valid),
14        .output_enable(output_enable),
15        .data_in(data),
16        .data_out(out)
17    );
18
19    always #2 begin
20        clk = ~clk;
21    end
22
23    initial begin
24        clk = 1'b0;
25        rstn = 1'b1;
26        input_valid = 1'b0;
27        output_enable = 1'b0;
28        #1 rstn = 1'b0;
29        #2 rstn = 1'b1;
30    end
31
32    always begin
33        #3;
34        data = $random()%9'b1_0000_0000;    //输入是8位
35    end
36
37    always begin
38        #5;
39        input_valid = 1'b1;
40        #6;
```

```
41     input_valid = 1'b0;
42     output_enable = 1'b1;
43     #6;
44     input_valid = 1'b1;
45     output_enable = 1'b0;
46     #3;
47
48     end
49 endmodule
```

7.2.2 FIFO2: 读写不影响

```
1 module test_fifo2(
2
3 );
4
5     reg clk,rstn;
6     reg [7:0] data;
7     wire [15:0] out;
8     reg input_valid, output_enable;
9
10    fifo2 test_sim_fifo(
11        .clk(clk),
12        .rstn(rstn),
13        .input_valid(input_valid),
14        .output_enable(output_enable),
15        .data_in(data),
16        .data_out(out)
17    );
18
19    always #2 begin
20        clk = ~clk;
21    end
22
23    initial begin
24        clk = 1'b0;
25        rstn = 1'b1;
```

```
26     input_valid = 1'b0;
27     output_enable = 1'b0;
28     #1 rstn = 1'b0;
29     #2 rstn = 1'b1;
30 end
31
32 always begin
33     #4;
34     data = $random()%9'b1_0000_0000;    //输入是8位
35 end
36
37 always begin
38     #6;
39     input_valid = 1'b1;
40     output_enable = 1'b0;
41     #6;
42     input_valid = 1'b1;
43     output_enable = 1'b1;
44     #3;
45     input_valid = 1'b0;
46     output_enable = 1'b1;
47     //$finish;
48 end
49 endmodule
```

7.2.3 FIFO3: 写入读出频率比

```
1 module test_fifo3(
2
3     );
4
5     reg clk,rstn;
6     reg [15:0] data;
7     wire [7:0] out;
8     reg input_valid, output_enable;
9
10    fifo3 test_sim_fifo(
```

```
11         .clk(clk) ,
12         .rstn(rstn) ,
13         .input_valid(input_valid) ,
14         .output_enable(output_enable) ,
15         .data_in(data) ,
16         .data_out(out)
17     );
18
19     always #2 begin
20         clk = ~clk;
21     end
22
23     initial begin
24         clk = 1'b0;
25         rstn = 1'b1;
26         input_valid = 1'b0;
27         output_enable = 1'b0;
28         #1 rstn = 1'b0;
29         #2 rstn = 1'b1;
30     end
31
32     always begin
33         #2;
34         data = $random()%17'b1_0000_0000_0000_0000;    //输入是8位
35     end
36
37     always begin
38         #12;
39         input_valid = 1'b1;
40         output_enable = 1'b0;
41         #8;
42         input_valid = 1'b0;
43         output_enable = 1'b1;
44     end
45 endmodule
```