

实验 3 状态机实验

1 实验目的

1.1 熟悉 verilog 编程与调试

1.2 熟悉状态机的工作原理, 能熟练编写状态机程序

2 实验环境

AMD Vivado2022.2

3 原理说明

在本次实验课中, 主要学习了在 verilog 中编写状态机程序, 一般采用三段式来编写状态机程序, 也即

1. 阻塞的异步指数以及状态转换
2. 根据输入和当前状态产生下一状态
3. 根据输入和当前状态产生输出

在本实验中, 并未设计比较有挑战性或者创造性的电路, 因此在本次报告原理说明的部分主要内容是状态转移图以及思路讲解

3.1 序列检测器

两个序列检测器都能够检测重叠序列, 只需要改变状态转移即可, 在设计可检查重叠序列的序列检测器中, 要注意状态转移图中, 最后输出为 1 的状态再次接受输入后的状态转移并非回到初始, 而是根据子序列返回到之前某个状态中, 两个状态转移图如下

 


图 1: 左:0110 的序列检测 右:1011 的序列检测

3.2 周期性输出

本次实验中, 采用了最简单的状态周期转移构成的 12 计数器, 只不过是改变了中间某些状态的输出, 不只是在最终状态的输出主要是 $S_0 \sim S_{11}$ 共 12 个状态, 一个时钟周期转换一个状态, 每个周期输出相应的输出在本实验中的状态转移图是简单的线性, 并无较大的参考价值, 在这里直接画出状态转移表

时钟周期	电路状态				输出
clk	S_3	S_2	S_1	S_0	Y
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0
3	0	0	1	1	0
4	0	1	0	0	0
5	0	1	0	1	0
6	0	1	1	0	0
7	0	1	1	1	0
8	1	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0
10	1	0	1	0	0
11	1	0	1	1	1
12	0	0	0	0	0

3.3 报纸贩卖机

在本实验中采用的是当投入的币的金额超过 5 时, 直接 reset, 输出为 1 当且仅当正好金额为 5, 这个实验主要需要注意状态的转换, 状态转移图如下

 


图 2: 报纸贩卖机的状态转移图

4 接口定义

在本次实验的每一个程序之中, 内部都利用 `parameter` 或者 `localmeter` 来定义了几个状态常量, 另外有两个内部的接线状态 `state` 以及 `next_state`, 分别表示当前状态以及下一状态, 下面是每一个接口

4.1 序列检测器

两个序列检测器的接口完全相同, 不同的二者的状态转移, 详见源代码部分

```
1  input clk,           \\时钟的输入
2  input in,            \\输入
3  input rstn,          \\异步置数的输入
4  output reg out       \\输出, 因为在always中赋值, 需要使用reg
```

4.2 周期性输出

```
1  input clk,           \\时钟的输入
2  input rstn,          \\异步置数, 此程序不需要输入
3  output reg out       \\输出
```

4.3 报纸贩卖机

```
1  input [1:0]in,       \\因为有1,2,5三个输入, 因此需要2位输入
2  input clk,           \\时钟的输入
3  input rstn,          \\异步置数
4  output reg out       \\输出
```

5 调试过程以及结果

本次实验比较顺畅, 并未出现较大的困难, 相比于实验 2.5 给出的代码, 本次实验在代码中的状态转移并没有使用 `if-else` 语句来描述, 而是利用了 `cases` 的嵌套, 个人认为这样的代码更加简洁, 而且可读性更高.

另外, 一个比较明显的困难是在随机数 0,1,2 的生成, 由于 `verilog` 中 `random()` 语句生成的随机数是有符号的, 因此 `$random() % 2` 会生成显示为 3 的-1, 因此这里需要随机生成无符号数, 经过资料查找, 该效果可以用语句 `$urandom_range(2, 0);` 来实现

5.1 序列检测器

5.1.1 0110 序列检测

 


图 3: 0110 序列检测器的波形图

5.1.2 1011 序列检测器

 


图 4: 1011 序列检测器的波形图

5.2 周期输出序列

 


图 5: 周期输出序列波形图

5.3 报纸贩卖机波形图

 


图 6: 报纸贩卖机波形图

6 实验总结

经过本次实验, 极大程度上达成了实验目的, 熟练掌握了三段式状态机的工作以及编写原理, negedge 和 posedge 分别表示下降, 上升沿触发同时对与 testbench 的编写有了更加深刻的体会, 比如 clk 的编写, 初始化输入以及异步指数等, 另外对于 testbench 中的随机数生成有了使用 \$urandom_range(m, n); 的办法

7 源代码

由于本次实验的 testbench 比较重要, 因此本次报告中的源代码部分分为设计文件和激励文件两部分

7.1 设计文件

7.1.1 0110 序列检测

```
1 module check_str(  
2     input clk,  
3     input in,  
4     input rstn,  
5     output reg out  
6 );  
7     parameter s0 = 3'b000;  
8     parameter s1 = 3'b001;  
9     parameter s2 = 3'b010;  
10    parameter s3 = 3'b011;  
11    parameter s4 = 3'b100;  
12    //无关状态
```

```
13     parameter s5n = 3'b101;
14     parameter s6n = 3'b110;
15     parameter s7n = 3'b111;
16
17     reg [2:0]state;
18     reg [2:0]next_state;
19
20
21
22     always @(negedge rstn or posedge clk)begin
23         if(!rstn)begin
24             state <= s0;
25         end
26         else begin
27             state <= next_state;
28         end
29     end
30
31
32
33     always @(state or in)begin
34         case(state)
35             s0:begin
36                 case(in)
37                     0 : next_state = s1;
38                     1 : next_state = s0;
39                 endcase
40             end
41             s1:begin
42                 case(in)
43                     0 : next_state = s1;
44                     1 : next_state = s2;
45                 endcase
46             end
47             s2:begin
48                 case(in)
49                     0 : next_state = s1;
```

```
50         1 : next_state = s3;
51     endcase
52 end
53 s3:begin
54     case(in)
55         0 : next_state = s4;
56         1 : next_state = s0;
57     endcase
58 end
59 s4:begin
60     case(in)
61         0 : next_state = s1;
62         1 : next_state = s2;
63     default: next_state=s0;
64     endcase
65 end
66 endcase
67 end
68
69
70
71 always@(state)begin
72     case(state)
73         s0: out = 1'b0;
74         s1: out = 1'b0;
75         s2: out = 1'b0;
76         s3: out = 1'b0;
77         s4: out = 1'b1;
78     default: out=1'bx;
79     endcase
80 end
81
82 endmodule
```

7.1.2 1011 序列检测

```
1 module check_str_1(
```

```
2     input clk,
3     input in,
4     input rstn,
5     output reg out
6 );
7     parameter s0 = 3'b000;
8     parameter s1 = 3'b001;
9     parameter s2 = 3'b010;
10    parameter s3 = 3'b011;
11    parameter s4 = 3'b100;
12    //无关状态
13    parameter s5n = 3'b101;
14    parameter s6n = 3'b110;
15    parameter s7n = 3'b111;
16
17    reg [3:0]state;
18    reg [3:0]next_state;
19
20
21
22    always @(negedge rstn or posedge clk)begin
23        if(!rstn)begin
24            state <= s0;
25        end
26        else begin
27            state <= next_state;
28        end
29    end
30
31
32
33    always @(state or in)begin
34        case(state)
35            s0:begin
36                case(in)
37                    0 : next_state = s0;
38                    1 : next_state = s1;
```



```
39         endcase
40     end
41     s1:begin
42         case(in)
43             0 : next_state = s2;
44             1 : next_state = s1;
45         endcase
46     end
47     s2:begin
48         case(in)
49             0 : next_state = s0;
50             1 : next_state = s3;
51         endcase
52     end
53     s3:begin
54         case(in)
55             0 : next_state = s2;
56             1 : next_state = s4;
57         endcase
58     end
59     s4:begin
60         case(in)
61             0 : next_state = s2;
62             1 : next_state = s1;
63         default: next_state=s0;
64         endcase
65     end
66 endcase
67 end
68
69
70
71 always@(state)begin
72     case(state)
73         s0: out = 1'b0;
74         s1: out = 1'b0;
75         s2: out = 1'b0;
```

```
76     s3: out = 1'b0;
77     s4: out = 1'b1;
78     default: out=1'bx;
79     endcase
80 end
81
82 endmodule
```

7.1.3 周期输出序列

```
1 module periodic_output(
2     input clk,
3     input rstn,
4     output reg out
5 );
6
7     parameter s0 = 4'b0000;
8     parameter s1 = 4'b0001;
9     parameter s2 = 4'b0010;
10    parameter s3 = 4'b0011;
11    parameter s4 = 4'b0100;
12    parameter s5 = 4'b0101;
13    parameter s6 = 4'b0110;
14    parameter s7 = 4'b0111;
15    parameter s8 = 4'b1000;
16    parameter s9 = 4'b1001;
17    parameter s10 = 4'b1010;
18    parameter s11 = 4'b1011;
19    parameter s12 = 4'b1100;
20    parameter s13 = 4'b1101;
21    parameter s14 = 4'b1110;
22    parameter s15 = 4'b1111;
23
24    reg [3:0]state;
25    reg [3:0]next_state;
26
27    always @(negedge rstn or posedge clk)begin
```

```
28     if(!rstn)begin
29         state <= s0;
30     end
31     else begin
32         state <= next_state;
33     end
34 end
35
36
37 always @(state)begin
38     case(state)
39         s0: next_state = s1;
40         s1: next_state = s2;
41         s2: next_state = s3;
42         s3: next_state = s4;
43         s4: next_state = s5;
44         s5: next_state = s6;
45         s6: next_state = s7;
46         s7: next_state = s8;
47         s8: next_state = s9;
48         s9: next_state = s10;
49         s10: next_state = s11;
50         s11: next_state = s0;
51         default: next_state = s0;
52     endcase
53 end
54
55
56
57 always @(state)begin
58     case(state)
59         s0: out = 0;
60         s1: out = 0;
61         s2: out = 1;
62         s3: out = 0;
63         s4: out = 1;
64         s5: out = 0;
```

```
65         s6: out = 0;
66         s7: out = 1;
67         s8: out = 1;
68         s9: out = 0;
69         s10: out = 1;
70         s11: out = 1;
71         default: out = 1'bx;
72     endcase
73 end
74
75 endmodule
```

7.1.4 报纸贩卖机

```
1 module newspaper_machine(
2     input [1:0]in,
3     input clk,
4     input rstn,
5     output reg out
6 );
7
8     reg [2:0]state;
9     reg [2:0]next_state;
10
11     parameter s0 = 3'b000;
12     parameter s1 = 3'b001;
13     parameter s2 = 3'b010;
14     parameter s3 = 3'b011;
15     parameter s4 = 3'b100;
16     parameter s5 = 3'b101;
17     parameter s6 = 3'b110;
18     parameter reset = 3'b111;
19
20     always @(negedge rstn or posedge clk)begin
21         if(!rstn)begin
22             state <= s0;
23         end
```

```
24         else begin
25             state <= next_state;
26         end
27     end
28
29
30     always @(in or state)begin//in中0,1,2分别表示1,2,5分钱
31         case(state)
32             s0:case(in)
33                 2'b00: next_state = s1;
34                 2'b01: next_state = s2;
35                 2'b10: next_state = s5;
36             endcase
37             s1:case(in)
38                 2'b00: next_state = s2;
39                 2'b01: next_state = s3;
40                 2'b10: next_state = reset;
41             endcase
42             s2:case(in)
43                 2'b00: next_state = s3;
44                 2'b01: next_state = s4;
45                 2'b10: next_state = reset;
46             endcase
47             s3:case(in)
48                 2'b00: next_state = s4;
49                 2'b01: next_state = s5;
50                 2'b10: next_state = reset;
51             endcase
52             s4:case(in)
53                 2'b00: next_state = s5;
54                 2'b01: next_state = reset;
55                 2'b10: next_state = reset;
56             endcase
57             reset: next_state = s0;
58             default: next_state = reset;
59         endcase
60     end
```

```
61
62     always @(state) begin
63         case(state)
64             s5: out = 1;
65             reset: out = 1'b0;
66             default: out = 0;
67         endcase
68     end
69
70 endmodule
```

7.2 激励文件

7.2.1 序列检测器

```
1     module test_check_str(
2
3     );
4
5     reg clk;
6     reg rstn;
7     reg a;
8     wire out;
9
10    check_str check(
11        .clk(clk),
12        .rstn(rstn),
13        .in(a),
14        .out(out)
15    );
16
17    initial begin
18        clk=0;
19        rstn=1;
20        a=0;
21        #0.1 rstn=0;
22        #1.1 rstn=1;
23    end
```

```
24
25     always begin
26         #1 clk = ~clk;
27     end
28
29     always begin
30         #2 a = $random() % 2;
31     end
32
33 endmodule
```

7.2.2 周期输出序列

```
1 module test_periodic_output(
2
3 );
4
5 reg clk;
6 reg rstn;
7 wire out;
8
9 periodic_output start(
10     .clk(clk),
11     .rstn(rstn),
12     .out(out)
13 );
14
15 initial begin
16     clk = 0;
17     rstn = 1;
18     #0.1 rstn = 0;
19     #1.1 rstn = 1;
20 end
21
22 always begin
23     #1 clk = ~clk;
24 end
```

```
25
26 endmodule
```

7.2.3 报纸贩卖机

```
1 module check_newspaper_machine(
2     );
3
4 reg [1:0] in;
5 reg clk;
6 reg rstn;
7 wire out;
8
9 newspaper_machine start(
10     .clk(clk),
11     .in(in),
12     .rstn(rstn),
13     .out(out)
14 );
15
16 initial begin
17     clk = 0;
18     in = 0;
19     rstn = 1;
20     #0.1 rstn = 0;
21     #1.1 rstn = 1;
22 end
23
24 always begin
25     #1 clk = ~clk;
26 end
27
28 always begin
29     #2 in = $urandom_range(2, 0);
30 end
31
32 endmodule
```