

实验报告 1

1 实验目的

1.1 熟悉 verilog 编程与调试

通过编写不同层次的激励文件, 对于多层次结构的程序进行调试

1.2 熟悉简单比较器的工作原理

1.3 通过简单模块实例化、连下实现复杂的数字电路

2 实验环境

AMD Vivado2022.2

3 原理说明

3.1 4 位比较器

对于比较器, 采用从高位向地位逐个比较的办法, 如果高位已经比较出结果, 那么低位就不用比较, 逻辑表达式如下

$$\begin{aligned} out_A_G_B &= A_3B'_3 + (A_3 \odot B_3)A_2B'_2 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)A_1B'_1 \\ &\quad + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B'_1)A_0B'_0 \\ &\quad + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B'_1)(A_0 \odot B_0)in_A_G_B \\ out_A_E_B &= (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B'_1)(A_0 \odot B_0)in_A_E_B \\ out_A_L_B &= (out_A_G_B + out_A_E_B)' \end{aligned}$$

3.2 16 位数值比较器

通过将四个 4 位比较器串行连接起来, 前一个比较器的结果输出是下一个比较器的结果输入, 以此来实现多位比较

3.3 4 位超前进位加法器

直接写出每一个进位的表达式, 进而可以直接输出每一位的结果, 而不用等上一位才能进行下一位, 尽管电路会更为复杂, 但是用时会更短, 在超前进位加法器中, 引入了两个新的逻辑

变量来简化逻辑表达, 也为实现多位的超前进位加法器提供便利, 逻辑表达式如下

$$\begin{aligned}
 P_i &= A_i \oplus B_i \\
 G_i &= A_i B_i \\
 CO_i &= G_i + P_i(CI_i) \\
 &= G_i + P_i(G_{i-1} + P_{i-1}(CI_{i-1})) \\
 &= \dots
 \end{aligned}$$

3.4 32 位超前进位加法器

利用 11 个 4 位超前加法器搭建一个 32 位超前加法器, 形成一个树状结构, 自下而上进行输入之后, 在自上而下计算进位信号等, 最终输出结果

3.5 门电路图

 


图 1: 4 位数值比较器

 


图 2: 4 位超前进位加法器

4 接口定义

4.1 4 位数值比较器

```
1  module comp_4(  
2      input  [3:0]A,           (4 位输入 1)  
3      input  [3:0]B,           (4 位输入 2)  
4      input  in_A_G_B,         (前比较结果 A>B 输入)  
5      input  in_A_E_B,         (前比较结果 A=B 输入)  
6      input  in_A_L_B,         (前比较结果 A<B 输入)  
7      output reg out_A_G_B,    (比较结果 A>B 输出)  
8      output reg out_A_E_B,    (比较结果 A=B 输出)  
9      output reg out_A_L_B     (比较结果 A<B 输出)  
10 );
```

4.2 16 位数值比较器

与 4 位数值比较器的接口定义基本相同, 只是带宽不同, 在此不多赘述

4.3 4 位超前加法器

```
1  module add(  
2      input  [3:0]A,           (4 位输入 1)  
3      input  [3:0]B,           (4 位输入 2)  
4      input  Cin,              (进位输入)  
5      output [3:0]S,           (本位结果输出)  
6      output [3:0]C,           ★(计算中进位输出)  
7      output Cout,             (进位输出)  
8      output p,                ★(向上层输出 p)  
9      output g                  ★(向上层输出 g)  
10 );
```

值得注意的是, 在这个四位超前加法器中, 有许多接口是为了实现更高位的超前进位加法器定义的, 比如 C 是用于向下输出进位信号的, p 和 g 是向上输出以产生进位信号的, 单纯的四位超前进位加法器并不需要这些端口

5 调试过程以及结果

5.1 4 位和 16 位数值比较器

在编写 4 位数值比较器时, 唯一遇到的困难是同或的运算如何表示, 经过查询有如下几种表示 $S = A \odot B$

```

1      xnor(S,A,B)
2      assign S=(A ^ B) '
3      assign S=(A ~^ B)

```

波形图如下, check=1 表示结果正确

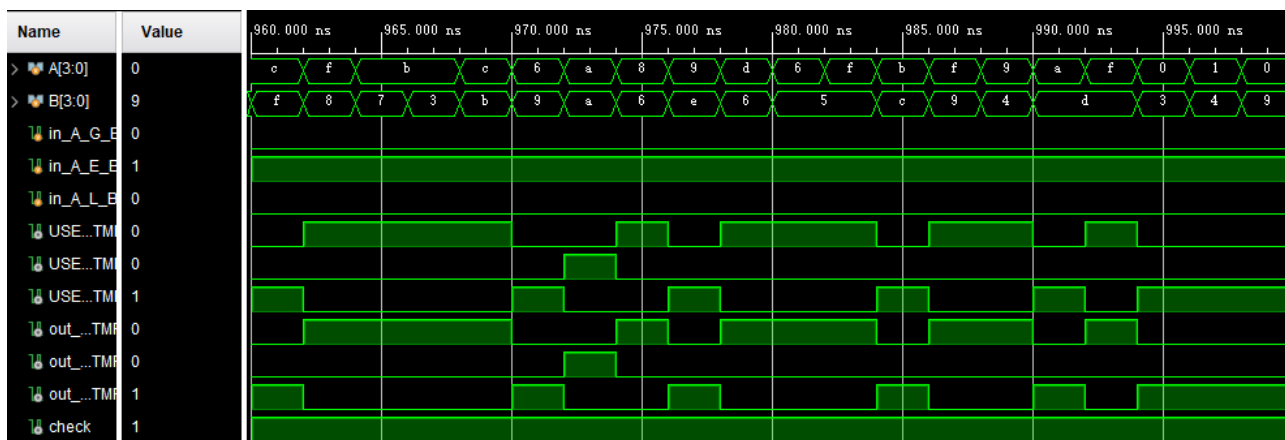


图 3: 4 位数值比较器波形图

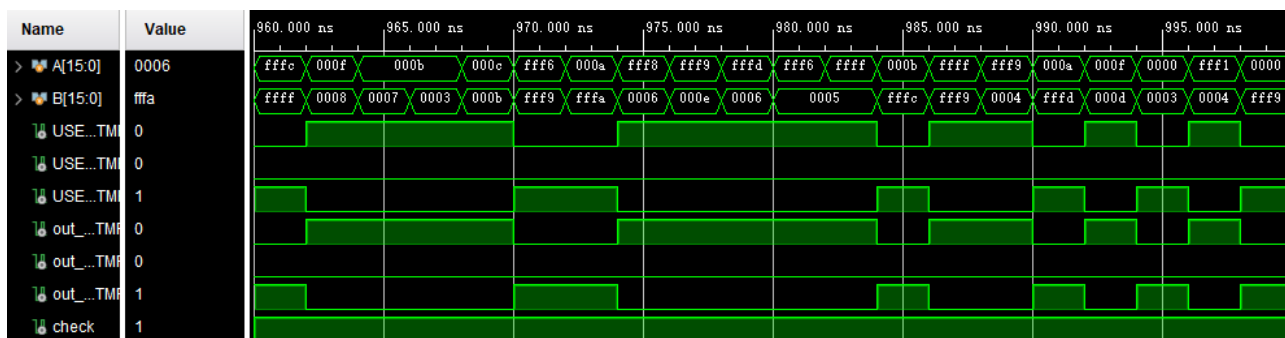


图 4: 16 位数值比较器波形图

5.2 32 位超前进位加法器

利用 4-16-32 的结构层层搭建, 形成一个树状结构, 值得注意的是在讲义中最底层向上输出的 P 和 G 并不是单纯的 P 和 G, 而实际上是如下表达式

$$P = P_3 P_2 P_1 P_0$$

$$G = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0$$

采用的主要原理是自下而上输入 P、G，计算出所有进位信号后转而向下输出，最终计算出结果

本实验中对三个层次都进行了测试，波形图如下

 


图 5: 4 位超前进位加法器波形图

 


图 6: 16 位超前进位加法器波形图

 


图 7: 32 位超前进位加法器波形图

6 实验总结

6.1 实例化模块

本次实验主要的收获是学会如何实例化模块，并利用已经写出的模块构建功能更广泛的器件，另外，在实例化模块且不需要模块的某些输出时可以不写或者写空括号。在器件构建中，最好自上而下、自下而上两个方向分别考虑，考虑出结构和接口后进行编写

6.2 verilog 调试

在进行这种多层次结构的程序的调试时，可以从底层到高层撰写多个 testbench 来分别进行模拟，可以更好的进行调试与 debug

7 源代码

7.1 4 位数值比较器

```
1  module comp_4(  
2      input [3:0]A,  
3      input [3:0]B,  
4      input in_A_G_B,  
5      input in_A_E_B,  
6      input in_A_L_B,  
7      output reg out_A_G_B,  
8      output reg out_A_E_B,  
9      output reg out_A_L_B  
10     );  
11     wire [3:0]T;  
12     xnor(T[0],A[0],B[0]);  
13     xnor(T[1],A[1],B[1]);  
14     xnor(T[2],A[2],B[2]);  
15     xnor(T[3],A[3],B[3]);  
16  
17     always @(*)begin  
18         out_A_G_B = (A[3] & ~B[3]) |  
19                     (T[3] & A[2] & ~B[2] ) |  
20                     (T[3] & T[2] & A[1] & ~B[1]) |  
21                     (T[3] & T[2] & T[1] & A[0] & ~B[0]) |  
22                     (T[3] & T[2] & T[1] & T[0] & in_A_G_B);  
23         out_A_E_B = T[3] & T[2] & T[1] & T[0] & in_A_E_B;  
24         out_A_L_B = ~(out_A_G_B | out_A_E_B);  
25     end  
26  
27 endmodule
```

7.2 16 位数值比较器

```
1  module comp_16(  
2      input [15:0]A,  
3      input [15:0]B,  
4      input in_A_G_B,
```

```
5      output reg out_A_G_B,
6      output reg out_A_E_B,
7      output reg out_A_L_B
8  );
9  wire [3:0]G;
10 wire [3:0]E;
11 wire [3:0]L;
12
13 comp_4 comp0(
14     .A(A[3:0]),
15     .B(B[3:0]),
16     .in_A_G_B(0),
17     .in_A_E_B(1),
18     .in_A_L_B(0),
19     .out_A_G_B(G[0]),
20     .out_A_E_B(E[0]),
21     .out_A_L_B(L[0])
22 );
23
24 comp_4 comp1(
25     .A(A[7:4]),
26     .B(B[7:4]),
27     .in_A_G_B(G[0]),
28     .in_A_E_B(E[0]),
29     .in_A_L_B(L[0]),
30     .out_A_G_B(G[1]),
31     .out_A_E_B(E[1]),
32     .out_A_L_B(L[1])
33 );
34
35 comp_4 comp2(
36     .A(A[11:8]),
37     .B(B[11:8]),
38     .in_A_G_B(G[1]),
39     .in_A_E_B(E[1]),
40     .in_A_L_B(L[1]),
41     .out_A_G_B(G[2]),
```

```
42         .out_A_E_B(E[2]),
43         .out_A_L_B(L[2])
44     );
45
46     comp_4 comp3(
47         .A(A[15:12]),
48         .B(B[15:12]),
49         .in_A_G_B(G[2]),
50         .in_A_E_B(E[2]),
51         .in_A_L_B(L[2]),
52         .out_A_G_B(G[3]),
53         .out_A_E_B(E[3]),
54         .out_A_L_B(L[3])
55     );
56
57     always @(*)begin
58         out_A_G_B=G[3];
59         out_A_E_B=E[3];
60         out_A_L_B=L[3];
61     end
62
63     endmodule
```

7.3 4 位超前进位加法器

```
1     module add(
2         input [3:0]A,
3         input [3:0]B,
4         input Cin,
5         output [3:0]S,
6         output [3:0]C,
7         output Cout,
8         output p,
9         output g
10    );
11    wire [3:0]P;
12    wire [3:0]G;
```



```
13
14     assign P[0] = A[0] ^ B[0];
15     assign P[1] = A[1] ^ B[1];
16     assign P[2] = A[2] ^ B[2];
17     assign P[3] = A[3] ^ B[3];
18
19     assign G[0] = A[0] & B[0];
20     assign G[1] = A[1] & B[1];
21     assign G[2] = A[2] & B[2];
22     assign G[3] = A[3] & B[3];
23
24
25     assign C[0] = Cin;
26     assign C[1] = G[0] | P[0]&Cin;
27     assign C[2] = G[1] | (P[1] & (G[0] | (P[0] & Cin)));
28     assign C[3] = G[2] | (P[2] & (G[1] | (P[1] & (G[0] |
29         (P[0] & Cin)))));
30     assign Cout = G[3] | (P[3] & (G[2] |
31         (P[2] & (G[1] | (P[1] & (G[0] |
32             (P[0] & Cin)))))));
33
34
35     assign S[0] = P[0] ^ Cin;
36     assign S[1] = P[1] ^ C[1];
37     assign S[2] = P[2] ^ C[2];
38     assign S[3] = P[3] ^ C[3];
39
40     assign p=P[3]&P[2]&P[1]&P[0];
41     assign g=G[3] | P[3]&G[2] | P[3]&P[2]&G[1] |
42         P[3]&P[2]&P[1]&G[0];
43
44     endmodule
```

7.4 16 位超前进位加法器

```
1     module add_16(
2         input [15:0]A,
```

```
3      input [15:0]B,
4      input Cin,
5      output Cout,
6      output [15:0]S,
7      output p,
8      output g
9  );
10     wire[3:0]P;
11     wire[3:0]G;
12     wire[3:0]C;
13     wire a;
14     wire b;
15
16     assign C[0]=Cin;
17
18     add pre1 (
19         .A(A[3:0]),
20         .B(B[3:0]),
21         .p(P[0]),
22         .g(G[0])
23     );
24
25     add pre2 (
26         .A(A[7:4]),
27         .B(B[7:4]),
28         .p(P[1]),
29         .g(G[1])
30     );
31
32     add pre3 (
33         .A(A[11:8]),
34         .B(B[11:8]),
35         .p(P[2]),
36         .g(G[2])
37     );
38
39     add pre4 (
```

```
40         .A(A[15:12]),
41         .B(B[15:12]),
42         .p(P[3]),
43         .g(G[3])
44     );
45
46     add4_inputPG outC(
47         .P(P[3:0]),
48         .G(G[3:0]),
49         .Cin(Cin),
50         .C(C[3:0]),
51         .Cout()
52     );
53
54     add add1(
55         .A(A[3:0]),
56         .B(B[3:0]),
57         .Cin(Cin),
58         .S(S[3:0]),
59         .C(),
60         .Cout(),
61         .p(),
62         .g()
63     );
64
65     add add2(
66         .A(A[7:4]),
67         .B(B[7:4]),
68         .Cin(C[1]),
69         .C(),
70         .S(S[7:4]),
71         .Cout(),
72         .p(),
73         .g()
74     );
75
76     add add3(
```

```
77         .A(A[11:8]),
78         .B(B[11:8]),
79         .Cin(C[2]),
80         .C(),
81         .S(S[11:8]),
82         .Cout(),
83         .p(),
84         .g()
85     );
86
87     add add4 (
88         .A(A[15:12]),
89         .B(B[15:12]),
90         .Cin(C[3]),
91         .C(),
92         .S(S[15:12]),
93         .Cout(Cout),
94         .p(),
95         .g()
96     );
97
98     assign p=P[3]&P[2]&P[1]&P[0];
99     assign g=G[3] | P[3]&G[2] | P[3]&P[2]&G[1] |
100         P[3]&P[2]&P[1]&G[0];
101
102     endmodule
```

7.5 32 位超前进位加法器

```
1     module add32 (
2         input  [31:0]A,
3         input  [31:0]B,
4         input  Cin,
5         output [31:0]S,
6         output Cout
7     );
8
```

```
9      wire [1:0]C;wire p0;wire g0;
10
11      assign C[0]=Cin;
12
13      add_16 pre(
14          .A(A[15:0]),
15          .B(B[15:0]),
16          .Cin(C[0]),
17          .S(),
18          .p(p0),
19          .g(g0)
20      );
21
22      assign C[1]=g0 | (p0 & Cin);
23
24      add_16 add1(
25          .A(A[15:0]),
26          .B(B[15:0]),
27          .Cin(C[0]),
28          .S(S[15:0]),
29          .Cout(),
30          .p(),
31          .g()
32      );
33
34      add_16 add2(
35          .A(A[31:16]),
36          .B(B[31:16]),
37          .Cin(C[1]),
38          .S(S[31:16]),
39          .Cout(Cout),
40          .p(),
41          .g()
42      );
43
44      endmodule
```